

Einführung in die technische Informatik

Christopher Kruegel chris@auto.tuwien.ac.at

<http://www.auto.tuwien.ac.at/~chris>

VHDL

- VHDL
 - Akronym für
 - Very High-Speed Integrated Circuit Hardware Description Language
 - Hardwarebeschreibungssprache
 - unterstützt das Hardware Design
- Konzepte
 - Partitionierung
 - Unterteilung des Entwurfs in unterschiedliche Komponenten
 - Abstraktion
 - Beschreibung der Komponenten auf unterschiedlicher Ebene

Y-Modell

- Y-Modell
 - unterstützt systematischen Entwurf von Schaltungen
 - selben Konzepte
 - Partitionierung
 - Abstraktion
- 3 Komponenten (Sichtweisen)
 - Verhalten
 - Struktur
 - Geometrie

Y-Modell

- Verhalten
 - was macht die Komponente?
 - Spezifikation, Algorithmen, Boolesche Gleichungen
- Struktur
 - woraus ist die Komponente aufgebaut?
 - Module, Gatter, Leitungen
- Geometrie
 - wie sieht die Komponente aus?
 - Flurplan, Masken

VHDL - Modell

- Architektur
 - was macht die Komponente?
- Strukturbeschreibung
 - Schnittstellenbeschreibung
 - welche Interfaces bietet die Komponente nach aussen?
- Konfiguration
 - welche Architektur wird verwendet?

VHDL - Modell

- Konfiguration
 - verknüpft Architektur mit Strukturbeschreibung
 - selben Schnittstellen können unterschiedliche Funktionalität erfüllen
 - ein Interface kann unterschiedliche Implementierungen besitzen
 - Beispiel vom letzten Mal
 - die selbe Komponente mit 4 Eingängen und 1 Ausgang kann völlig unterschiedliche Funktionalität besitzen

$$f_1 \text{ -- } f(x) = 1 \quad \Leftrightarrow \quad x < 7 \quad (x \text{ ist 4-bit Zahl})$$

$$f_2 \text{ -- } f(x,y) = 1 \quad \Leftrightarrow \quad x < y \quad (x \text{ und } y \text{ sind 2-bit Zahlen})$$

VHDL - Packages

- Package
 - Bibliothek von häufig verwendeten Teilen
 - Funktionen
 - Komponenten
 - Konstanten
 - Einbinden in die VHDL Beschreibung

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

VHDL - Entity

- VHDL Entity
 - zentraler Baustein bei VHDL
 - Grundobjekt im VHDL Design Prozess
 - besteht aus
 - Schnittstellenbeschreibung (Interface)
 - Deklarieren eines Objekts mit Anschlüssen
 - Keyword **entity**

 - Architektur (Implementierung)
 - Realisieren der Funktion(en)
 - Keyword **architecture**

VHDL - Entity

- Syntax der Interface Beschreibung

```
entity entity_name is  
    port ( in/out connections )  
end entity_name;
```

- Beispiel
 - 2-zu-1 Multiplexer

```
entity 2_to_1_mux is  
    port    ( i1, i2, select: IN bit;  
              o1: OUT bit;           )  
end 2_to_1_mux;
```

VHDL - Architektur

- Syntax der Architektur Beschreibung

```
architecture architecture_name of entity_name is  
    [ local variables ]  
begin  
    [ process ]  
end architecture_name;
```

- Verhaltensbeschreibung durch *Prozesse*

VHDL - Prozess

- Prozess
 - mit herkömmlichem Programm vergleichbar
 - sequentielle Abarbeitung der Anweisungen
 - Kontrollstrukturen
 - Eingabe und Ausgabe erfolgt über Signale
 - Einlesen von Werten über IN Verbindungen
 - Setzen der OUT Verbindungen auf bestimmte Werte
 - alle Prozesse laufen parallel ab
 - Aktivierung erfolgt durch *sensitivity-list*
sensitivity-list steht an der Stelle von Funktionsargumenten

VHDL - Prozess

- Syntax der Prozess Beschreibung

```
process_name : process (sensitivity_list)
begin
    [ Anweisungsblock ]
end process process_name;
```
- Beispiel

```
compare : process (input1)
begin
    if (input1 == input2)
        output <= 1;
    end if;
end process compare;
```

VHDL - Prozess

- Syntax der Prozess Beschreibung

```
process_name : process (sensitivity_list)
begin
  [ Anweisungsblock ]
end process process_name;
```

- Beispiel

```
compare : process (input1)
begin
  if (input1 == input2)
    output <= 1;
  end if;
end process compare;
```

Prozess startet nur, wenn sich der Wert von input1 ändert

VHDL - Prozess

- Syntax der Prozess Beschreibung

```
process_name : process (sensitivity_list)
begin
  [ Anweisungsblock ]
end process process_name;
```

- Beispiel

```
compare : process (input1)
begin
  if (input1 == input2)
    output <= 1;
  end if;
end process compare;
```

Prozess startet nur, wenn sich der Wert von input1 ändert

trotzdem kann auf input2 zugegriffen werden

VHDL - Prozess

- Syntax der Prozess Beschreibung

```
process_name : process (sensitivity_list)
begin
  [ Anweisungsblock ]
end process process_name;
```

- Beispiel

```
compare : process (input1)
begin
  if (input1 == input2)
    output <= 1;
  end if;
end process compare;
```

Prozess startet nur, wenn sich der Wert von input1 ändert

trotzdem kann auf input2 zugegriffen werden

⇒ sensitivity-list != Funktionsargumente

VHDL - Prozess

- Anweisungsblock

– Normalen Operationen

- **if X, elsif X, else, end if**
- **case X is, when, end case**

– Zuweisung von Werten

- an normale Variable mit **:=**
x := 0;
- an Signale mit **<=**
out_signal <= 0;

VHDL - Prozess

- Anweisungsblock

- Felder (Arrays)

- Deklaration mittels `vname : vector(a to b)`
 - oder `vname : vector(a downto b)`

- Zugriff auf Element `vname(index) := 0;`
 - oder auf ganzes Feld `vname := "<Werte-Liste>";`
`bitfield := "0110";`

VHDL - Beispiel

Angabe

Ein 1-bit Volladdierer soll in VHDL beschrieben werden. Dieser Addierer addiert die zwei Bit x und y , sowie den Übertrag der vorigen Stufe (c_in) und gibt das Ergebnis (sum) sowie den Übertrag für die nächste Stufe (c_out) aus.

VHDL - Lösung

1. Schritt -- Entity definieren

```
entity adder is
  port (x, y, c_in: IN bit;
        c_out, sum: OUT bit; )
end adder;
```

VHDL - Lösung

2. Schritt -- Funktionalität überlegen

X	Y	C_IN	SUM	C_OUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

VHDL - Lösung

3. Schritt -- Funktionalität implementieren

```
architecture add of adder is
begin
  add_values : process (x, y, c_in)
    if (x = '1' AND y = '1' AND c_in = '1') then
      sum <= '1'; c_out <= '1';
    elsif (x = '1' AND (y = '1' OR c_in = '1')) then
      sum <= '0'; c_out <= '1';
    elsif (y = '1' AND c_in = '1') then
      sum <= '0'; c_out <= '1';
    elsif (x = '1' OR y = '1' OR c_in = '1' ) then
      sum <= '1'; c_out <= '0';
    else
      sum <= '0'; c_out <= '0';
    end if;
  end process add_values;
end add;
```

VHDL - Lösung

3. Schritt -- Funktionalität implementieren

```
architecture add of adder is
begin
  add_values : process (x, y, c_in)
    if (x = '1' AND y = '1' AND c_in = '1') then
      sum <= '1'; c_out <= '1';
    elsif (x = '1' AND (y = '1' OR c_in = '1')) then
      sum <= '0'; c_out <= '1';
    elsif (y = '1' AND c_in = '1') then
      sum <= '0'; c_out <= '1';
    elsif (x = '1' OR y = '1' OR c_in = '1' ) then
      sum <= '1'; c_out <= '0';
    else
      sum <= '0'; c_out <= '0';
    end if;
  end process add_values;
end add;
```

VHDL - Lösung

```
if (x = '1' AND y = '1' AND c_in = '1') then
  sum <= '1'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' AND (y = '1' OR c_in = '1')) then
  sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (y = '1' AND c_in = '1') then
  sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' OR y = '1' OR c_in = '1' ) then
  sum <= '1'; c_out <= '0';
else
  sum <= '0'; c_out <= '0';
```

X	Y	C_IN	SUM	C_OUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

VHDL - Lösung

```
if (x = '1' AND y = '1' AND c_in = '1') then
  sum <= '1'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' AND (y = '1' OR c_in = '1')) then
  sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (y = '1' AND c_in = '1') then
  sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' OR y = '1' OR c_in = '1' ) then
  sum <= '1'; c_out <= '0';
else
  sum <= '0'; c_out <= '0';
```

X	Y	C_IN	SUM	C_OUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

VHDL - Lösung

```
if (x = '1' AND y = '1' AND c_in = '1') then
    sum <= '1'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' AND (y = '1' OR c_in = '1')) then
    sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (y = '1' AND c_in = '1') then
    sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' OR y = '1' OR c_in = '1' ) then
    sum <= '1'; c_out <= '0';
else
    sum <= '0'; c_out <= '0';
```

X	Y	C_IN	SUM	C_OUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

VHDL - Lösung

```
if (x = '1' AND y = '1' AND c_in = '1') then
    sum <= '1'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' AND (y = '1' OR c_in = '1')) then
    sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (y = '1' AND c_in = '1') then
    sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' OR y = '1' OR c_in = '1' ) then
    sum <= '1'; c_out <= '0';
else
    sum <= '0'; c_out <= '0';
```

X	Y	C_IN	SUM	C_OUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

VHDL - Lösung

```
if (x = '1' AND y = '1' AND c_in = '1') then
    sum <= '1'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' AND (y = '1' OR c_in = '1')) then
    sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (y = '1' AND c_in = '1') then
    sum <= '0'; c_out <= '1';
elsif (x = '1' OR y = '1' OR c_in = '1' ) then
    sum <= '1'; c_out <= '0';
else
    sum <= '0'; c_out <= '0';
```

X	Y	C_IN	SUM	C_OUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

VHDL - Beispiel

Angabe

Realisieren Sie einen Zähler, der von 0 bis 3 zählt und dann wieder auf 0 zurückspringt. Der Zähler wird asynchron mit einem `reset` Eingang auf 0 gesetzt und zählt bei jedem Clock Tick (`clk`) um eins hoch.

VHDL - Lösung

1. Schritt -- Entity definieren

```
entity counter is  
  port (reset, clk: IN bit;  
         counter: OUT vector(1 downto 0); )  
end counter;
```

VHDL - Lösung

2. Schritt -- Funktionalität überlegen

- Zähler benötigt 2-bit internen Zustand (`internal_cnt`)
- am Ausgang wird einfach interner Zählerstand ausgegeben
- Übergangsfunktion

CLK	IC ₁	IC ₀	IC ₁	IC ₀
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

VHDL - Lösung

2. Schritt -- Funktionalität überlegen

- Zähler benötigt 2-bit internen Zustand (`internal_cnt`)
- am Ausgang wird einfach interner Zählerstand ausgegeben

- Übergangsfunktion

CLK	IC ₁	IC ₀	IC ₁	IC ₀
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

Überlauf - Zähler springt zurück auf Null

VHDL - Lösung

3. Schritt -- Funktionalität implementieren

```
architecture count of counter is
    internal_cnt : vector(1 downto 0);
begin
    cnt_proc : process (reset, clk)
        [ Prozess Ablauf ]
    end process cnt_proc;
end count;
```


VHDL - Lösung

3. Schritt -- Funktionalität implementieren

```
architecture count of counter is
  internal_cnt : vector(1 downto 0);
begin
  cnt_proc : process (reset, clk)
    [ Prozess Ablauf ]
  end process cnt_proc;
end count;
```

Interner Zustand als 2-bit Vektor

VHDL - Lösung

3. Schritt -- Funktionalität implementieren

```
architecture count of counter is
  internal_cnt : vector(1 downto 0);
begin
  cnt_proc : process (reset, clk)
    [ Prozess Ablauf ]
  end process cnt_proc;
end count;
```

Prozessablauf

VHDL - Lösung

3. Schritt -- Prozessablauf

```
cnt_proc : process (reset, clk)
  if reset = '1' then
    internal_cnt := '00';
  elsif clk = '1' then
    case internal_cnt is
      when '00' => internal_cnt := '01';
      when '01' => internal_cnt := '10';
      when '10' => internal_cnt := '11';
      when '11' => internal_cnt := '00';
    end case;
    counter <= internal_cnt;
  end if;
end process cnt_proc;
```

VHDL - Lösung

3. Schritt -- Prozessablauf

```
cnt_proc : process (reset, clk)
  if reset = '1' then
    internal_cnt := '00';
  elsif clk = '1' then
    case internal_cnt is
      when '00' => internal_cnt := '01';
      when '01' => internal_cnt := '10';
      when '10' => internal_cnt := '11';
      when '11' => internal_cnt := '00';
    end case;
    counter <= internal_cnt;
  end if;
end process cnt_proc;
```

Asynchroner Teil -
Initialisieren des Zählers

VHDL - Lösung

3. Schritt -- Prozessablauf

```
cnt_proc : process (reset, clk)
  if reset = '1' then
    internal_cnt := '00';
  elsif clk = '1' then
    case internal_cnt is
      when '00' => internal_cnt := '01';
      when '01' => internal_cnt := '10';
      when '10' => internal_cnt := '11';
      when '11' => internal_cnt := '00';
    end case;
    counter <= internal_cnt;
  end if;
end process cnt_proc;
```

Synchroner Teil -
Reaktion auf Clock Tick

VHDL - Lösung

3. Schritt -- Prozessablauf

```
cnt_proc : process (reset, clk)
  if reset = '1' then
    internal_cnt := '00';
  elsif clk = '1' then
    case internal_cnt is
      when '00' => internal_cnt := '01';
      when '01' => internal_cnt := '10';
      when '10' => internal_cnt := '11';
      when '11' => internal_cnt := '00';
    end case;
    counter <= internal_cnt;
  end if;
end process cnt_proc;
```

Update des internen Zustands
laut Übergangsfunktion

VHDL - Lösung

3. Schritt -- Prozessablauf

```
cnt_proc : process (reset, clk)
  if reset = '1' then
    internal_cnt := '00';
  elsif clk = '1' then
    case internal_cnt is
      when '00' => internal_cnt := '01';
      when '01' => internal_cnt := '10';
      when '10' => internal_cnt := '11';
      when '11' => internal_cnt := '00';
    end case;
    counter <= internal_cnt;
  end if;
end process cnt_proc;
```

Übernahme des internen Zählers
am Ausgang

VHDL - Lösung

3. Schritt -- Prozessablauf

```
cnt_proc : process (reset, clk)
  if reset = '1' then
    internal_cnt := '00';
  elsif clk = '1' then
    case internal_cnt is
      when '00' => internal_cnt := '01';
      when '01' => internal_cnt := '10';
      when '10' => internal_cnt := '11';
      when '11' => internal_cnt := '00';
    end case;
    counter <= internal_cnt;
  end if;
end process cnt_proc;
```

Zuweisung eines Werts
an lokale Variable

VHDL - Lösung

3. Schritt -- Prozessablauf

```
cnt_proc : process (reset, clk)
  if reset = '1' then
    internal_cnt := '00';
  elsif clk = '1' then
    case internal_cnt is
      when '00' => internal_cnt := '01';
      when '01' => internal_cnt := '10';
      when '10' => internal_cnt := '11';
      when '11' => internal_cnt := '00';
    end case;
    counter <= internal_cnt;
  end if;
end process cnt_proc;
```

Zuweisung eines Werts
an Ausgangsvariable (Signal)

VHDL - Lösung

3. Schritt -- Prozessablauf

internal_cnt ist 2-bit Vektor

```
cnt_proc : process (reset, clk)
  if reset = '1' then
    internal_cnt := '00';
  elsif clk = '1' then
    case internal_cnt is
      when '00' => internal_cnt := '01';
      when '01' => internal_cnt := '10';
      when '10' => internal_cnt := '11';
      when '11' => internal_cnt := '00';
    end case;
    counter <= internal_cnt;
  end if;
end process cnt_proc;
```

Zuweisung an 2-bit Vektor

VHDL - Lösung

3. Schritt -- Prozessablauf

internal_cnt ist 2-bit Vektor

```
cnt_proc : process (reset, clk)
  if reset = '1' then
    internal_cnt := '00';
  elsif clk = '1' then
    case internal_cnt is
      when '00' => internal_cnt := '01';
      when '01' => internal_cnt := '10';
      when '10' => internal_cnt := '11';
      when '11' => internal_cnt := '00';
    end case;
    counter <= internal_cnt;
  end if;
end process cnt_proc;
```

Vergleich mit 2-bit Vektor

VHDL - Synthese


- Synthese
 - nachdem VHDL Spezifikation vorliegt
 - umsetzen der Spezifikation in logische Schaltungen
 - unter Verwendung von Standardelementen
- Standardelemente
 - Anweisungen eines Prozesses werden systematisch in logische Bauteile (Gatter, Latches) umgesetzt
 - nicht jede VHDL Spezifikation kann synthetisiert werden

VHDL - Synthese

- Standardelemente
 - Standardverbindungen
 - OAI (Or-And-Inverter)
 - AOI (And-Or-Inverter)
 - Kontrollstrukturen (**i f**)
 - Multiplexer
 - lokale Variablen
 - Latches
 - Entkopplung
 - Operationsverstärker (OAmP)


VHDL - Synthese

 - Tastenentpreller
 - OAI (Or-And-Inverter)



VHDL - Synthese

 - Tastenentpreller
 - Latches (für lokales 3-bit Schieberegister)



Zusammenfassung

- VHDL
 - Hardwarebeschreibungssprache
 - Idee
 - Hierarchie und Abstraktion
 - Y-Modell (Verhalten, Struktur, Geometrie)
 - 3 Komponenten
 - Schnittstellen - **entity**
 - Funktionalität - **architecture**
 - Konfiguration
 - Design und Synthese

Zusammenfassung


- Anforderungen
 - theoretisches Wissen und Konzepte
 - Buch
 - Verstehen von VHDL Spezifikationen
 - Folien von der VU-Webpage
http://www.auto.tuwien.ac.at/~schi/LVAs/vhdl_beispiele1a.doc
 - Erstellen eigener, simpler Spezifikationen
 - Übungsvortrag

VHDL - Folien

Angabe

Es soll ein Siebensegment Decoder realisiert werden. Die Aufgabe dieses Decoders ist die Darstellen einer Binärzahl (0-7) auf einem Display mit sieben Segmenten.

 Zuordnung der Bussignale zu den LEDs (LEDs sind low-aktiv)



VHDL - Lösung

Automation Systems Group

Interface

```
library IEEE;
use      IEEE.std_logic_1164.all;

entity binaertosiebenseg is
  port (data  :in  std_logic_vector(2 downto 0);
        digit :out std_logic_vector(7 downto 0)
        );
end binaertosiebenseg;
```

VHDL - Lösung

Automation Systems Group

Interface

```
library IEEE;
use      IEEE.std_logic_1164.all;

entity binaertosiebenseg is
  port (data  :in  std_logic_vector(2 downto 0);
        digit :out std_logic_vector(7 downto 0)
        );
end binaertosiebenseg;
```

3 bit Eingabe
(Zahlen von 0 bis 7)

VHDL - Lösung

Interface

```
library IEEE;
use      IEEE.std_logic_1164.all;

entity binaertosiebenseg is
  port (data :in  std_logic_vector(2 downto 0);
        digit :out std_logic_vector(7 downto 0)
        );
end binaertosiebenseg;
```

8 bit Ausgabe
(7 Segmente und Punkt)

VHDL - Lösung

Funktionalität

```
architecture behaviour of binaertosiebenseg is
begin
  CONVERT : process(data)
  begin
    case data is
      when "000" => digit <= "01000000"; --Ausgabe "0"
      when "001" => digit <= "01111100"; --Ausgabe "1"
      when "010" => digit <= "00010010"; --Ausgabe "2"
      when "011" => digit <= "00011000"; --Ausgabe "3"
      when "100" => digit <= "00101100"; --Ausgabe "4"
      when "101" => digit <= "00001001"; --Ausgabe "5"
      when "110" => digit <= "00000001"; --Ausgabe "6"
      when OTHERS => digit <= "11011100"; --Ausgabe "7"
    end case;
  end process CONVERT;
end behaviour;
```

VHDL - Lösung

Funktionalität

```
architecture behaviour of binaertosiebenseg is
begin
  CONVERT : process (data) Abfrage auf Inputdaten (data)
  begin
    case data is
      when "000" => digit <= "01000000"; --Ausgabe "0"
      when "001" => digit <= "01111100"; --Ausgabe "1"
      when "010" => digit <= "00010010"; --Ausgabe "2"
      when "011" => digit <= "00011000"; --Ausgabe "3"
      when "100" => digit <= "00101100"; --Ausgabe "4"
      when "101" => digit <= "00001001"; --Ausgabe "5"
      when "110" => digit <= "00000001"; --Ausgabe "6"
      when OTHERS => digit <= "11011100"; --Ausgabe "7"
    end case;
  end process CONVERT;
end behaviour;
```

VHDL - Lösung

Funktionalität


```
architecture behaviour of binaertosiebenseg is
begin
  CONVERT : process (data)
  begin
    case data is Einfaches switch statement
      when "000" => digit <= "01000000"; --Ausgabe "0"
      when "001" => digit <= "01111100"; --Ausgabe "1"
      when "010" => digit <= "00010010"; --Ausgabe "2"
      when "011" => digit <= "00011000"; --Ausgabe "3"
      when "100" => digit <= "00101100"; --Ausgabe "4"
      when "101" => digit <= "00001001"; --Ausgabe "5"
      when "110" => digit <= "00000001"; --Ausgabe "6"
      when OTHERS => digit <= "11011100"; --Ausgabe "7"
    end case;
  end process CONVERT;
end behaviour;
```

VHDL - Lösung

Funktionalität

```
architecture behaviour of binaertosiebenseg is
begin
  CONVERT : process (data)
  begin
    case data is
      when "000" => digit <= "01000000"; --Ausgabe "0"
      when "001" => digit <= "01111100"; --Ausgabe "1"
      when "010" => digit <= "00010010"; --Ausgabe "2"
      when "011" => digit <= "00011000"; --Ausgabe "3"
      when "100" => digit <= "00101100"; --Ausgabe "4"
      when "101" => digit <= "00001001"; --Ausgabe "5"
      when "110" => digit <= "00000001"; --Ausgabe "6"
      when OTHERS => digit <= "11011100"; --Ausgabe "7"
    end case;
  end process CONVERT;
end behaviour;
```

Bitposition 6

 


VHDL - Lösung

Funktionalität


```
architecture behaviour of binaertosiebenseg is
begin
  CONVERT : process (data)
  begin
    case data is
      when "000" => digit <= "01000000"; --Ausgabe "0"
      when "001" => digit <= "01111100"; --Ausgabe "1"
      when "010" => digit <= "00010010"; --Ausgabe "2"
      when "011" => digit <= "00011000"; --Ausgabe "3"
      when "100" => digit <= "00101100"; --Ausgabe "4"
      when "101" => digit <= "00001001"; --Ausgabe "5"
      when "110" => digit <= "00000001"; --Ausgabe "6"
      when OTHERS => digit <= "11011100"; --Ausgabe "7"
    end case;
  end process CONVERT;
end behaviour;
```

Bitposition 1


Bitposition 0

 

VHDL - Synthese

 

VHDL - Synthese

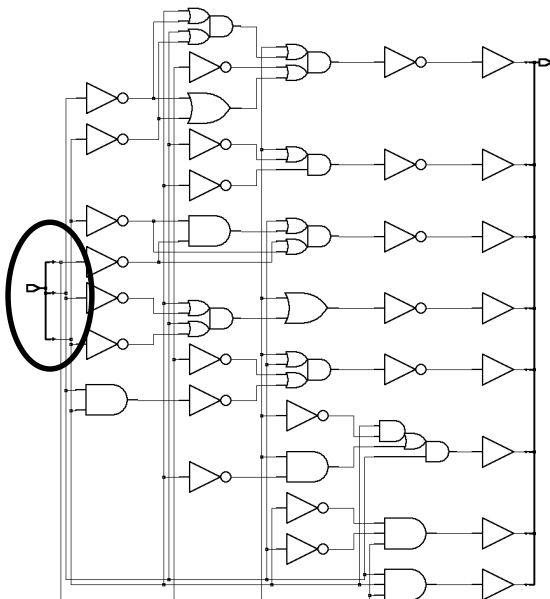

VHDL - Synthese

